

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



EQUIPO:


sábado, 21 de octubre de 2017, Ciudad Universitaria, México, DF

Flip flop

El elemento más importante de la memoria es el flip flop, el cual esta constituido por un ensamble de compuertas lógicas. Aunque una compuerta lógica no puede por si misma no tiene capacidad para almacenar, se pueden conectar varias a la vez de tal manera que permitan el almacenamiento para la información.

NAND LATCH

 El circuito FF más básico se puede construir a base de dos compuertas NAND o dos compuertas NOR.



(a)

Set	Clear	Output
1	1	No change
0	1	Q=1
1	0	Q=0
0	0	Invalid*

*produces $Q=\bar{Q}=1$

(b)


SET=CLEAR=1. Esta condición es el estado normal de reposo y no tiene efecto en el estado de salida. Las salidas Q y \bar{Q} permanecerán en el estado que tenían antes de esta condición de entrada.

SET=0, CLEAR=1. Esto siempre, causará que la salida pase a alto Q=1, donde permanecerá incluso después de que SET retorne a ALTO. A esto se le llama establecimiento del latch.

SET=1, CLEAR=0. Esto siempre producirá el estado Q=0, en el cual la salida permanecerá incluso después que BORRAR retorne a ALTO. A esto se le llama establecimiento o reestablecimiento del latch.

SET=CLEAR=0. Esta condición intenta establecer y borrar el latch al mismo tiempo y puede producir resultados ambiguos. No se debe emplear.

NOR LATCH

 


Set	Clear	Output
0	0	No change
1	0	Q=1
0	1	Q=0
1	1	Invalid*

*produceces $Q=\bar{Q}=0$

FLIP FLOP D (SYNCHRONIZED FOR CLOCK)


A diferencia de los flip flops S-C y J-K, este FF sólo tiene una entrada síncrona de control, D, que significa Datos. Q pasará al mismo estado que este presente en la entrada D cuando ocurra una TPP en CLK.

 En otras palabras, el nivel presente en D se almacenará en el FF en el instante en que ocurre la TTP.



Entradas			Salidas
D	CLK		Q
0	↑		0
1	↑		1

Simulación en Circuit Maker incompleta:

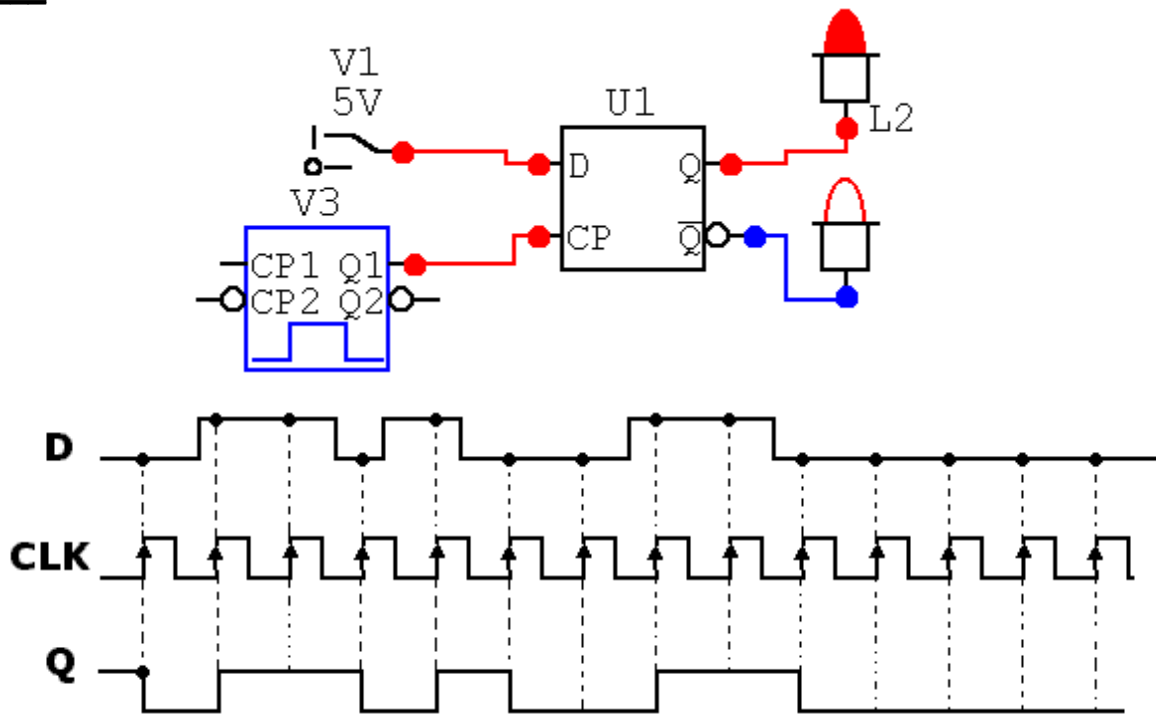


TRANSFERENCIA DE DATOS PARALELA

En este punto quizá usted se pregunte cual es la utilidad del flip flop D, puesto que según parece la salida Q es la misma que la entrada D. No del todo, recuerde Q adopta el valor de D solo en ciertos momentos, y por lo tanto no es idéntica a D.

En la mayoría de las aplicaciones del FF D la salida Q debe adoptar el valor en su entrada D sólo en instantes definidos.

 Un ejemplo de esto se ilustra en la figura siguiente:




Digamos que el data seq es un circuito lógico combinacional, las salidas 8, 7, 6 se transferirían a Q1, Q2, Q3 del FF para su almacenamiento.

Usando los FF D, los niveles presentes en 8, 7, 6 se transferirán a Q1, Q2, Q3, respectivamente al aplicar un pulso de TRANSFERENCIA a las entradas comunes CLK. Los FFs pueden almacenar estos valores para su procesamiento siguiente.

Este es un ejemplo de transferencia paralela de datos binarios, los bits 8, 7, 6 se transfieren simultáneamente.

FLIP-FLOP J-K SINCRONIZADO POR RELOJ (SYNCHRONIZED FOR CLOCK)

Las entradas J y K controlan el estado del FF de la misma manera en que las entradas S y C controlan el FF S-C, excepto por una diferencia importante: la condición J=K=1 no es ambigua. Para la condición, 1,1, el FF siempre pasará a su estado opuesto cuando se lleve a cabo la transición positiva de la señal de reloj. A esta operación se le llama modo de cambios de estados. En este modo, si J y K se dejan en ALTO, el FF cambiará estados (conmutará) para cada TTP de reloj.

 


Entradas			Salidas
J	K	CLK	Q
0	0	↑	Q ₀ (sin cambio)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	Q ₀ (cambia estado)

FLIP-FLOP S-C SINCRONIZADO POR RELOJ (SYNCHRONIZED FOR CLOCK)

A continuación se muestra un flip-flop S-C sincronizado por reloj, que se dispara por el borde de transición positiva de la señal de reloj. Esto significa que el FF puede cambiar estados sólo cuando una señal aplicada a su entrada de reloj hace

 una transición de cero a uno. Las entradas S y C controlan el estado del FF de la misma manera en que se describió antes para el latch de compuerta NOR; pero el FF no responde a estas entradas hasta que ocurre un TPP (Transición con Pendiente Positiva) de la señal de reloj.



Entradas			Salidas
S	C	CLK	Q
0	0	↑	Q ₀ (sin cambio)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	Ambigua