 


Flip-flop S-C Sincronizado por Reloj (**S**ynchronized for **C**lock)

A continuación se muestra un **flip-flop S-C sincronizado por reloj**, que se dispara por el borde de transición positiva de la señal de reloj. Esto significa que el **FF** puede cambiar estados **sólo** cuando una señal aplicada a su entrada de reloj hace una transición de cero a uno. Las entradas **S** y **C** controlan el estado del **FF** de la misma manera en que se describió antes para el latch de compuerta NOR; pero el **FF** no responde a estas entradas hasta que ocurre un **TPP** (**T**ransición con **P**endiente **P**ositiva) de la señal de reloj.



Entradas				Salidas
S	C	CLK		Q
0	0	↑		Q ₀ (sin cambio)
1	0	↑		1
0	1	↑		0
1	1	↑		Ambigua