

Codificadores

Un **codificador** tiene un número de líneas de entrada, de las cuales sólo una se activa en un tiempo determinado y produce un código de salida de **N bits**, dependiendo de cuál entrada se active.

