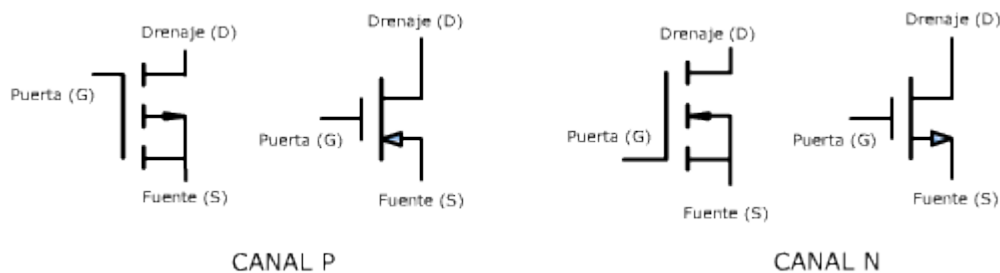


INTRODUCCION

Familia CMOS

Inversor

Un dispositivo *CMOS* consiste en distintos dispositivos *MOS* interconectados para formar funciones lógicas. Los circuitos *CMOS* combinan transistores *PMOS* y *NMOS*. El conocimiento sobre el funcionamiento de los transistores *MOS* es importante para la comprensión de la lección. La convención de los transistores *MOS* de canal *p* y canal *n* es la siguiente:



Símbolos para transistores MOS

La operación del transistor *MOS* se basa en los siguientes preceptos básicos:

El transistor *MOS* de canal *p* conduce cuando el voltaje de puerta a fuente es negativo.

El transistor *MOS* de canal *n* conduce cuando el voltaje de puerta a fuente es positivo.

Cualquiera de los dos dispositivos entra a corte cuando el voltaje de puerta a fuente es cero

 


Figura 9.3.2. Circuito lógico de un inversor


 


Figura 9.3.3. Circuito lógico de la compuerta NAND CMOS


TECNOLOGIA TTL USADO EN ESTA PRÁCTICA


NAND TTL

Lab. Diseño Digital

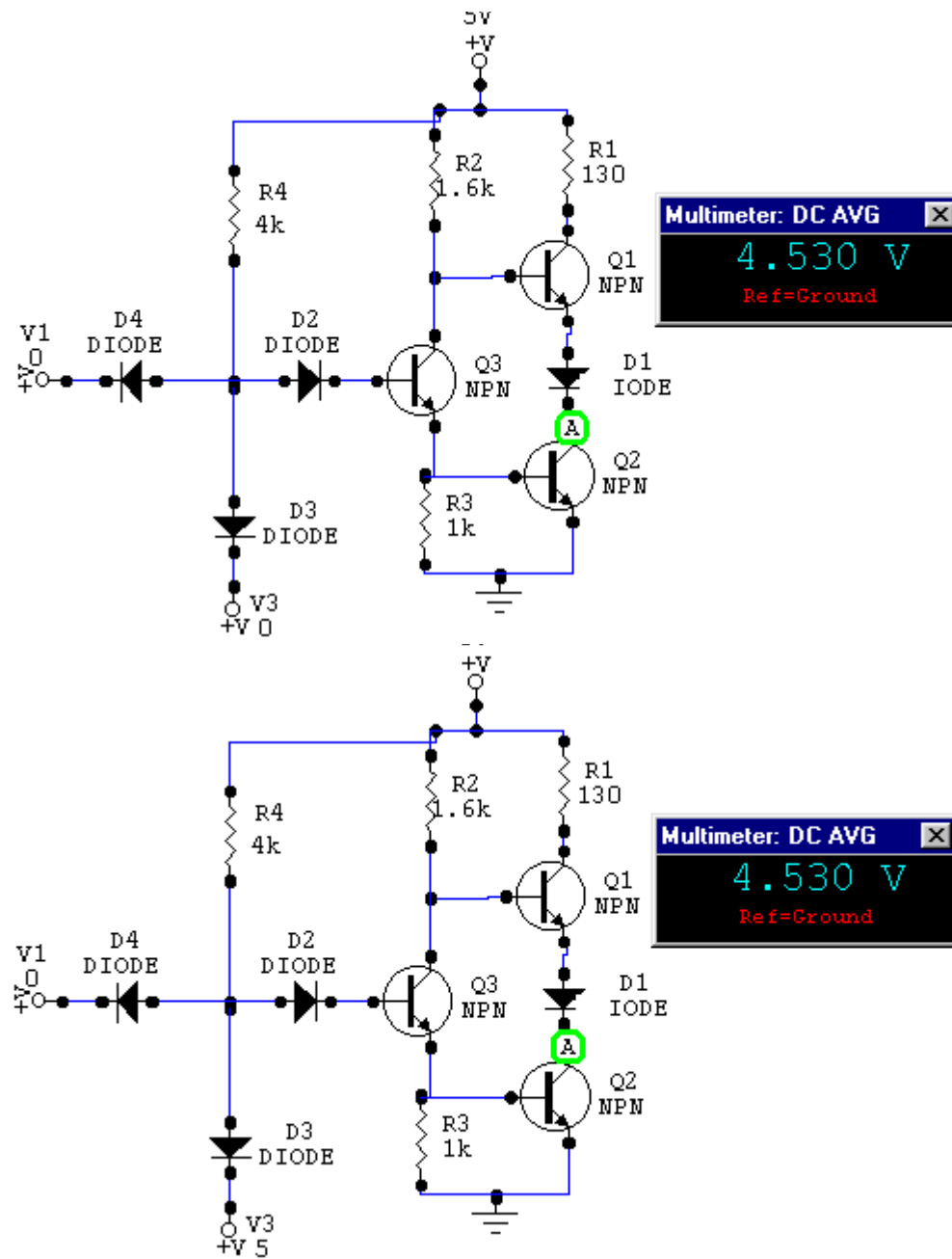


Lab. Diseño Digital

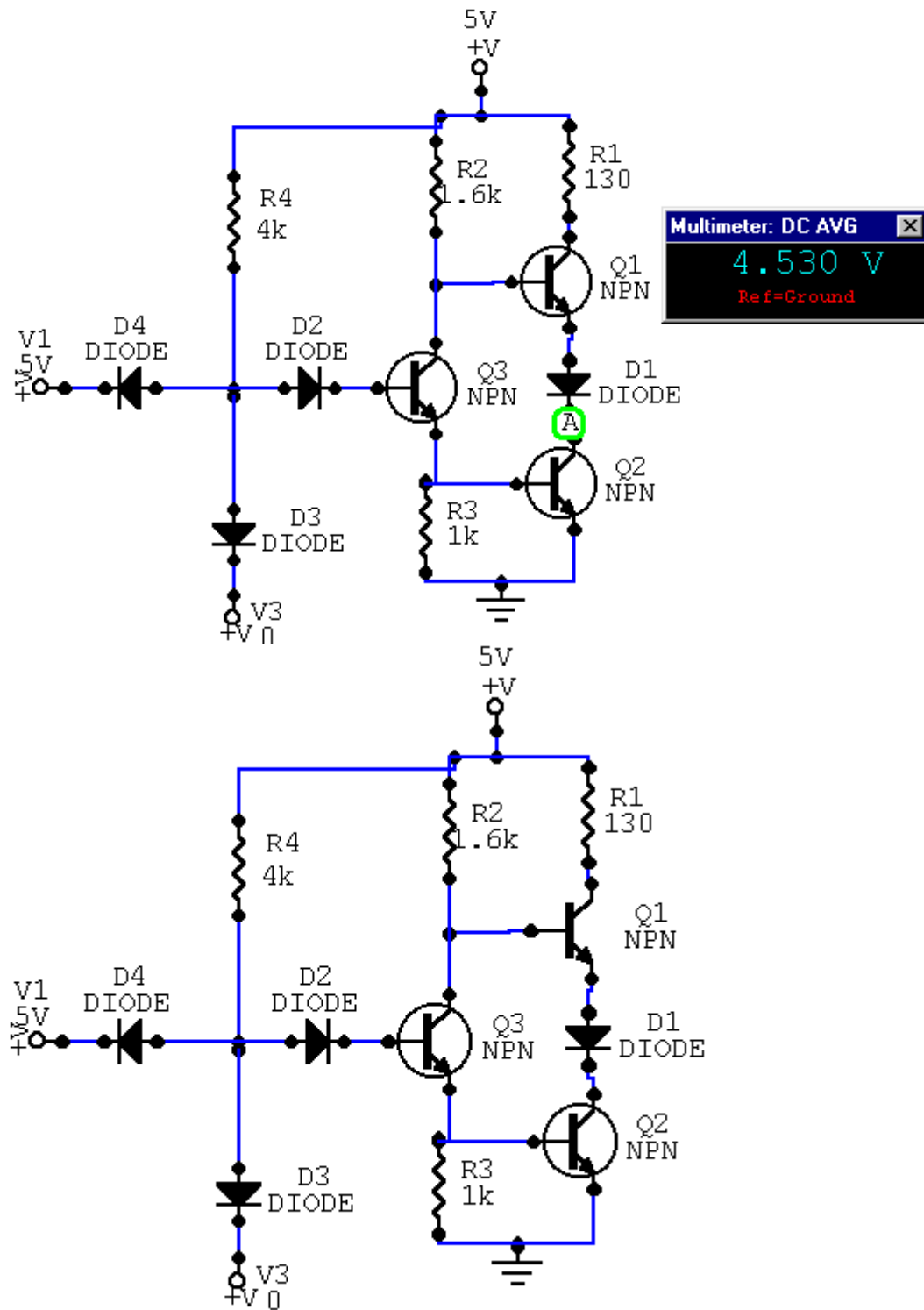

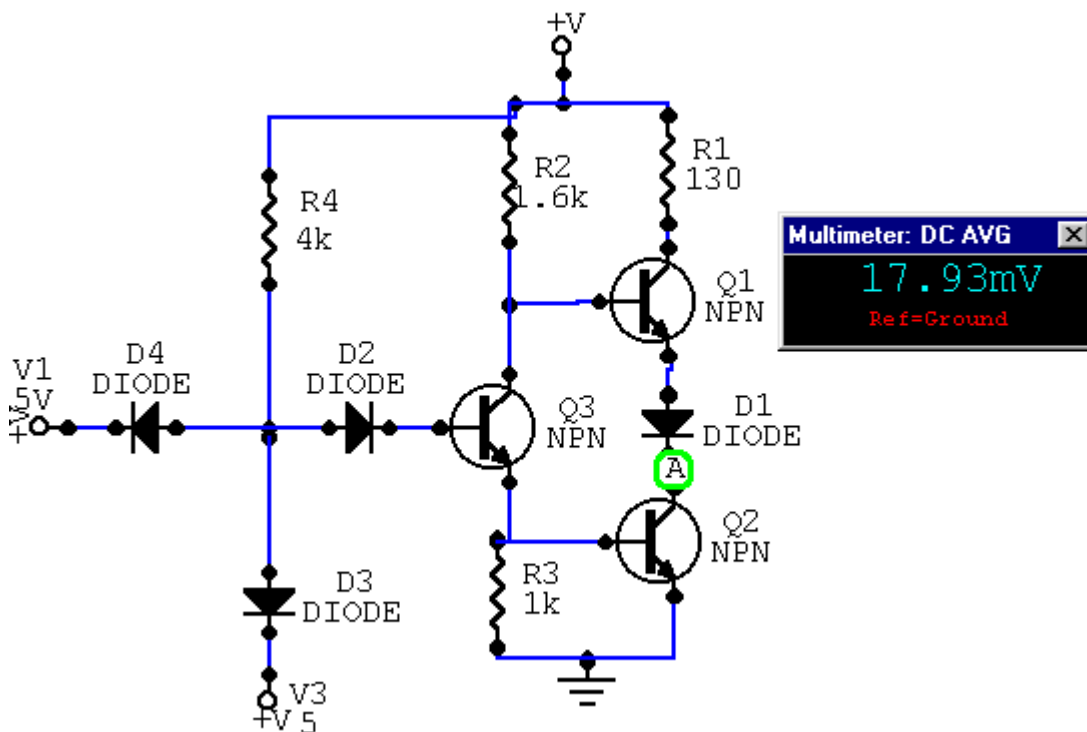

¿Donde esta el arreglo tótem?

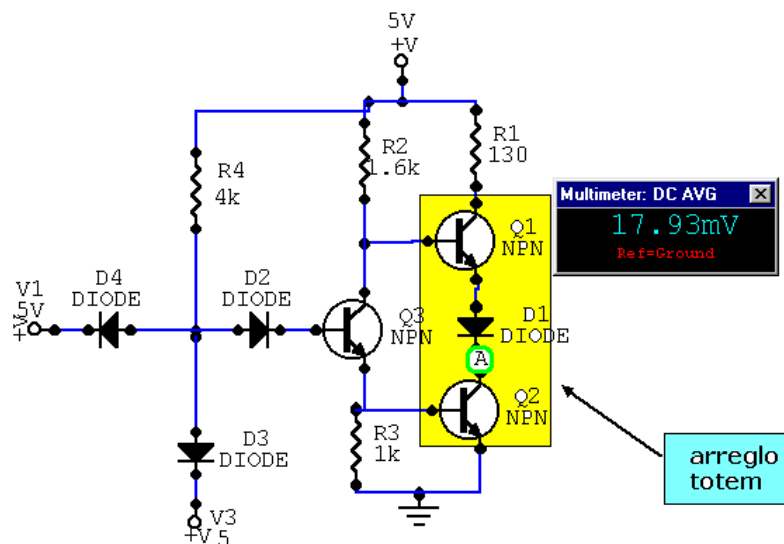

¿Para qué se emplea, la configuración tipo tótem?

La misma lógica se podría llevar a cabo eliminando Q1 y D1 y conectando la base de R1 al colector de Q2. Pero esto significaría que Q4 conduciría una corriente muy pesada en su estado de saturación ($5V/130 \text{ ohms} \approx 40 \text{ [mA]}$) (recuerden que en el estado de saturación se tiene la corriente máxima en el colector y en el estado de corte se tiene la mínima corriente y el máximo voltaje en Vce). Con Q1

Lab. Diseño Digital

en el circuito no habrá corriente a través de R1 en el estado BAJO de salida. Esto es importante porque mantiene baja la disipación de potencia del circuito. Al comprobar con el multímetro la corriente verdaderamente es nula.

Otra ventaja de esta configuración ocurre en el estado de salida de ALTO. En este caso Q1 está actuando como un seguidor emisor con su baja impedancia de salida asociada (comúnmente 10 ohms). Esta baja impedancia de salida proporciona un tiempo breve constante para cargar cualquier carga capacitiva en la salida. Esta acción (comúnmente llamada activa descendente) proporciona formas de onda con un tiempo de subida muy rápido en las salidas TTL.

Una desventaja de la configuración de salida de tipo tótem ocurre durante la transición de BAJO a ALTO. Desafortunadamente, Q2 se apaga mas lentamente que el encendido de Q3, y por lo tanto existe un periodo de algunos nanosegundos durante el cual ambos transistores son conductores y se consume una corriente relativamente grande (de 30 a 40 [mA]) de la fuente de 5 [V]. Esto puede presentar problemas que analizaremos más adelante.

PARTE 1

Rellene las siguientes tabla:

7408		
1	2	3
0	0	0
0	5	0
5	0	0
5	5	5

7432		
1	2	3
0	0	0
0	5	0
5	0	0
5	5	5

7404	
1	2
0	5

Lab. Diseño Digital

5	0	
---	---	--

7400		
1	2	3
0	0	5
0	5	5
5	0	5
5	5	0


7486		
1	2	3
0	0	0
0	5	5
5	0	5
5	5	0

74125		
1	2	3
0	0	0
0	5	5
5	0	0
5	5	0

PARTE 2

Arme el siguiente circuito:

Lab. Diseño Digital

 

- a) Rellene la siguiente tabla con entrada alta, y comience a disminuir la tensión en la entrada, con el multímetro mida y observe la salida de la compuerta ¿qué nivel de tensión se espera que tenga para una entrada alta? Siga disminuyendo y observe el comportamiento en puntos relevantes para la observación. **Entrada alta salida baja**


Vin	Vout
0	4.37
4.5	3.7
4.0	3.31
3.5	2.88
3.0	2.33
2.5	1.77
2.0	1.27
1.5	0.902
1.0	0.4
0.5	0.377

Caso b) de nivel bajo a nivel alto

Vin	Vout
0.5	4.24
1.0	3.84
1.5	0.147
2.0	0.147
2.5	0.147
3.0	0.147
3.5	0.147
4.0	0.147
4.5	0.147
5.0	0.147

PARTE 3


Arme el siguiente circuito:

 

- mida la corriente que consume el circuito integrado
 - cuando todas las salidas son bajas (IC_{CL}) = 12.65 [mA]
 - cuando todas las salidas son altas (IC_{CH}) = 12.56 [mA]
- calcular la potencia que disipa la compuerta para los casos de los incisos anteriores.
- Cual será la potencia que consuma cada una de las compuertas en estas dos situaciones.

PARTE 4

Arme el siguiente circuito:

 

Lab. Diseño Digital

- a) en base a la señal y a la siguiente expresión calcule el tiempo de retardo de prolongación **tpd**.

$$\text{Tp}d = T/(2N)$$

T= periodo de Vo en segundos

N= numero de compuertas en cascada

En base a sus observaciones responda lo siguiente:

- b) ¿qué sucede con el periodo, la frecuencia y el tiempo de retardo de la señal de Vo, si el número de compuertas impar, es disminuido?
- c) ¿qué sucedería si el número de compuertas en cascada fuese para ?

Lab. Diseño Digital

Conclusiones Santiago Cruz Carlos:

- Logramos comprobar la lógica que siguen algunas compuertas.
- Se vieron los rangos de tensión de entrada y rangos de tensión de salida para la tecnología TTL en esta práctica.
- Comprobamos los rangos de tensión de entrada del fabricante así como el tiempo de retardo de propagación.