 


Flip flop D (Synchronized for Clock)


A diferencia de los flip flops S-C y J-K, este FF sólo tiene una entrada síncrona de control, **D**, que significa **Datos**. Q pasará al mismo estado que este presente en la entrada D cuando ocurra una TPP en **CLK**.

En otras palabras, el nivel presente en D se **almacenará** en el FF en el instante en que ocurre la TTP.



Entradas			Salidas
D	CLK		Q
0	↑		0
1	↑		1


Simulación en Circuit Maker incompleta:

 

Transferencia de datos paralela

En este punto quizá usted se pregunte cual es la utilidad del flip flop D, puesto que según parece la salida Q es la misma que la entrada D. **No del todo**, recuerde Q adopta el valor de D solo en ciertos momentos, y por lo tanto no es idéntica a D. En la mayoría de las aplicaciones del FF D **la salida Q debe adoptar el valor en su entrada D sólo en instantes definidos.**

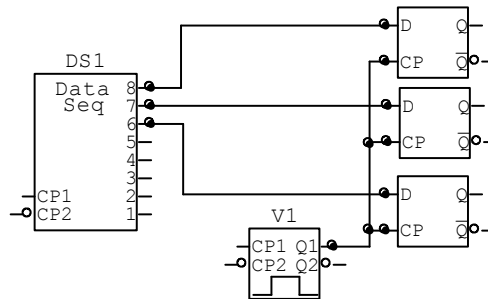Un ejemplo de esto se ilustra en la figura siguiente:



Digamos que el data seq es un circuito lógico combinacional, las salidas 8, 7, 6 se transferirían a Q1, Q2, Q3 del FF para su almacenamiento.

Usando los FF D, los niveles presentes en 8, 7, 6 se transferirán a Q1, Q2, Q3, respectivamente al aplicar un pulso de **TRANSFERENCIA** a las entradas comunes CLK. Los FFs pueden almacenar estos valores para su procesamiento siguiente.

Este es un ejemplo de **transferencia paralela** de datos binarios, los bits 8, 7, 6 se transfieren **simultáneamente**.