
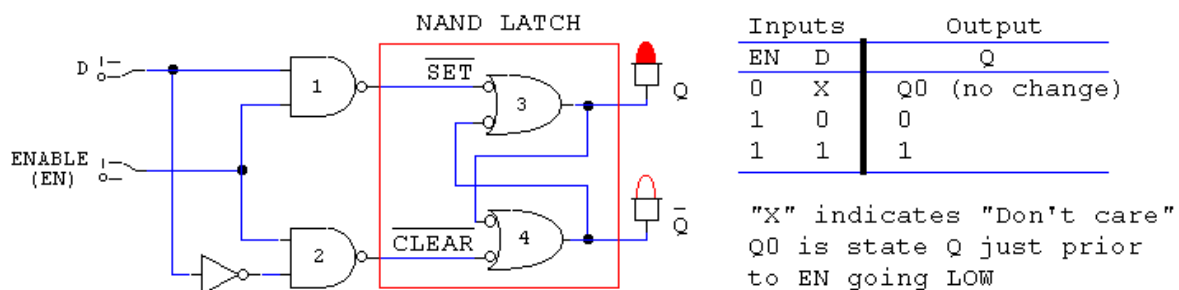


LATCH D

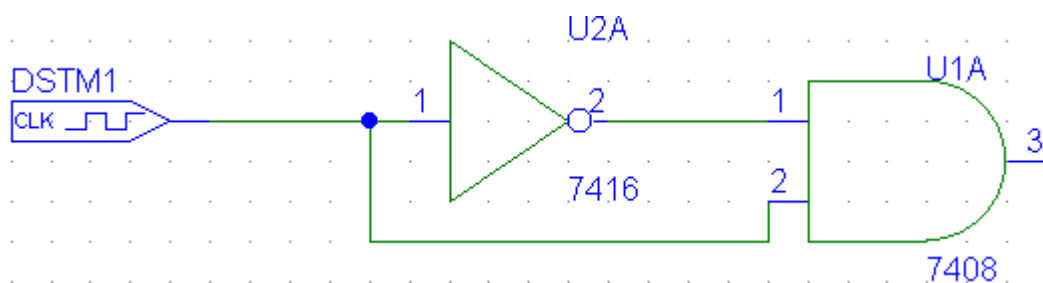En el FF disparado por el borde se usa un **circuito detector de borde** para asegurar que la salida responderá a la entrada **D** sólo cuando ocurra la transición activa de reloj. Si este detector de borde no se usa, el circuito resultante operará de forma un poco diferente. Este circuito se llama **latch D** y tiene la configuración siguiente.



Circuito detector de bordes.



[Próximamente las formas de ondas]

