

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

EQUIPO:



TÍTULO: BUSQUEDA DE DATOS

Ordoñez Gómez Sergio Armando
Santiago Cruz Carlos

ASIGNATURA: Laboratorio de Diseño Digital

GRUPO:

sábado, 21 de octubre de 2017, Ciudad Universitaria, México, DF


OBJETIVO:

Desarrollar mediante el diagrama proporcionado un bus de datos, el cual nos servira para comprender el funcionamiento de un circuito integrado tri-estados y un flip-flop J-K.

INTRODUCCION:

FLIP-FLOP J-K SINCRONIZADO POR RELOJ (SYNCHRONIZED FOR CLOCK)

Las entradas J y K controlan el estado del FF de la misma manera en que las entradas S y C controlan el FF S-C, excepto por una diferencia importante: la condición $J=K=1$ no es ambigua. Para la condición, 1,1, el FF siempre pasará a su estado opuesto cuando se lleve acabo la transición positiva de la señal de reloj. A esta operación se le llama modo de cambios de estados. En este modo, si J y K se dejan en ALTO, el FF cambiará estados (conmutará) para cada TTP de reloj.

 

Entradas			Salidas	
J	K	CLK	Q	
0	0	↑	Q ₀ (sin cambio)	
1	0	↑	1	
0	1	↑	0	
1	1	↑	Q ₀ (cambia estado)	

TRI-ESTADOS

Es un dispositivo en el cual el circuito de salida puede ser desconectado del resto del circuito, poniendo la salida dentro de un estado de alta impedancia. La salida mantiene ninguna de las siguientes, es decir, ni un estado alto ni un estado bajo, apartándolo de una capacitancia parasita o corrientes de fuga, no afectan al circuito de salida. Tales circuitos de salida son comúnmente usados sobre pines de entrada de circuitos integrados, o cuando muchos dispositivos deben almacenarse en un bus común, tales como memorias o circuitos de entrada o salida.

DESARROLLO:

Implemente una línea de transmisión (BUS) de tal forma que por la misma línea se introduzcan los datos, y se obtenga la respuesta.

CONCLUSIONES:

- Comprobamos que el circuito tri-estados tiene la posibilidad de conducir información cuando su bit habilitación esta activado, proporcionando estados logicos altos y bajos, cuando la señal esta deshabilitada, el tri-estados se pone en alta impedancia, con esto aisla el circuito de salida de capacitancias parasitas y corrientes de fuga que pudiesen perjudicar la siguiente etapa del circuito.
- Comprobamos la tabla de verdad del Flip-flop J-K, el cual almacena un bit en su estructura.
- Comprobamos que el funcionamiento del bus de datos es el siguiente, cuando existe señal en la entrada y el bit de habilitación esta activado, permite ingresar información al FF J-K, con esto mediante un inversor esta inhabilitando la salida de información del bus. Cuando los tri-estados de la entrada están deshabilitados se permite la salida de información del bus, con esto permitimos entrar y sacar información a través de los mismas líneas de comunicación.

BIBLIOGRAFIA:

M MORRIS Mano, Diseño digital
Prentice Hall,

TK 7888.3
M 36318